

## ЗАДАНИЕ

на игровое курсовое проектирование по дисциплине «Цифровая схемотехника»

ТЕМА: «Цифровое устройство с временным разделением сигналов»

№ ПКГ	Минтермы F1	Минтермы F2	$f_{ГТИ}$ , кГц	Такты TF1	Такты TF2	Ксч
1	0, 2, 3, 7, 9, 14	1, 4, 5, 8, 11, 13, 15	5	1-3	4-6	8
2	1, 4, 5, 6, 12, 14	0, 4, 7, 9, 11, 15	5	3-5	7-9	10
3	2, 3, 4, 5, 14, 15	0, 1, 6, 7, 9, 11, 12	9	3-6	8-10	12
4	0, 3, 5, 7, 9, 11, 13	2, 4, 6, 8, 12, 14	7	3-7	9-12	14
5	4, 6, 8, 9, 12, 14	0, 1, 2, 3, 11, 13	5	2-4	6-8	10

Дата выдачи: 17.10.18

Руководитель курсового проекта

ас. Стысло Б.А.